

For $t > 0$, obtain $v_o(t)$ in the circuit of Fig. 8.32. (Hint: First find v_1 and v_2 .)

Answer: $14(e^{-t} - e^{-6t})$ V, $t > 0$.

① $v_1(0) = 0, v_2(0) = 0$ | ② Natural response

$$i_1(0^+) = 35 - 0 = 35 \quad \left\{ \begin{array}{l} -v_1 = \frac{1}{2} v_1' + v_1 - v_2 \\ v_1 - v_2 = \frac{1}{3} v_2' \end{array} \right.$$

$$v_1'(0^+) = 35/C = 70 \quad \left\{ \begin{array}{l} v_1 - v_2 = \frac{1}{3} v_2' \\ v_1'' + 7v_1' + 6v_1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} s_1 = -1 \\ s_2 = -6 \end{cases} \end{array} \right.$$

$$v_1(\infty) = 35$$

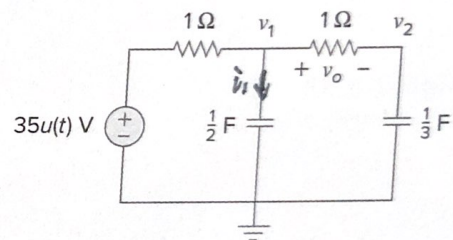


Figure 8.32
For Practice Prob. 8.10.

③ complete response $v_1 = A e^{-t} + B e^{-6t} + 35$

④ Solve A & B: $\begin{cases} A + B + 35 = 0 \\ -A - 6B = 70 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -28 \\ B = -7 \end{cases}$

⑤ $v_o = 35 - v_1 - \frac{1}{2} v_1'$
 $= 14(e^{-t} - e^{-6t})$ V, $t > 0$